


# ELL201 Lab Project

Saket Kandoi

2021MT60265

Sequence to be generated:  $\{1,1,0,1,0,1\}$

## Mealy FSM

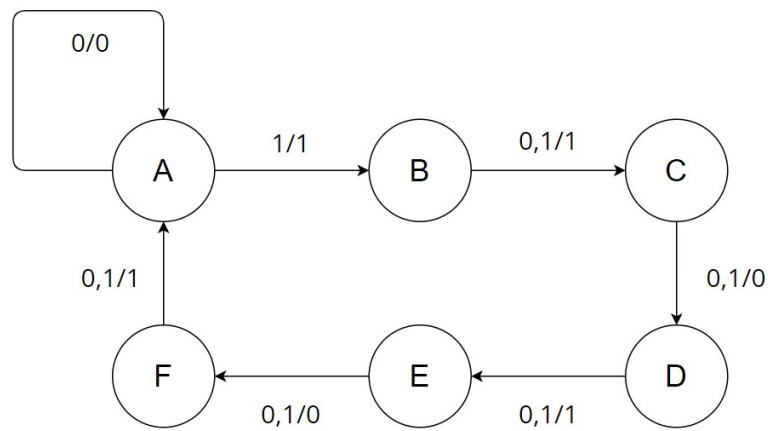

Idle state: A (000)

Unused state: A (000)

Minimum number of flip-flops needed =  $\lceil \log_2 6 \rceil = 3$

A	000
B	001
C	010
D	011
E	100
F	101

## Truth table

Current State			Input	Output	Next State			D Flipflops		
$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$X$	$Y$	$Q_2^+$	$Q_1^+$	$Q_0^+$	$D_2$	$D_1$	$D_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Note: Any stray states are redirected to idle state.

States are represented by  $Q_2Q_1Q_0$ .  $D_0$  is the LSB and  $D_2$  is the MSB.

## Karnaugh Maps

$$D_0 = Q_2Q_1'Q_0' + Q_2'Q_1Q_0' + XQ_2'Q_0'$$

$$D_1 = Q_2'Q_1'Q_0 + Q_2'Q_1Q_0'$$

$$D_2 = Q_2'Q_1Q_0 + Q_2Q_1'Q_0'$$

$$Y = Q_2'Q_0 + Q_2'Q_1X + Q_2Q_1Q_0'$$

$Q_2Q_1 \backslash Q_0X$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

Figure 1: K-map for  $D_0$

$Q_2Q_1 \backslash Q_0X$	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	1	1	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Figure 2: K-map for  $D_1$

$Q_2Q_1 \backslash Q_0X$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

Figure 3: K-map for  $D_2$

$Q_2Q_1 \backslash Q_0X$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

Figure 4: K-map for  $Y$

## D Flipflop

Positive edge triggered

---

```

module D_FF(
    input clk,
    input D,
    output Q);

    reg Q;
    assign Q = 0;
    always @(posedge clk)
    begin
        Q = D;
    end
endmodule

```

---

## FSM Implementation

Using 3 D Flipflops (code for simulation)

---

```

module FSM(
    input x,
    input clk,
    output y);
    wire D2,D1,D0;
    wire [2:0] Q;

    assign y = (~Q[2] & Q[0]) | (~Q[2] & ~Q[1] & x) | (Q[2] & Q[1] & ~Q[0]);
    assign D2 = (~Q[2] & Q[1] & Q[0]) | (Q[2] & ~Q[1] & ~Q[0]);
    assign D1 = (~Q[2] & ~Q[1] & Q[0]) | (~Q[2] & Q[1] & ~Q[0]);

```

---

```

    assign D0 = (Q[2] & ~Q[1] & ~Q[0]) | (~Q[2] & Q[1] & ~Q[0]) | (~Q[2] &
        ~Q[0] & x);

    D_FF D_FF2(clk,D2,Q[2]);
    D_FF D_FF1(clk,D1,Q[1]);
    D_FF D_FF0(clk,D0,Q[0]);
endmodule

```

---

## Testbench Code

---

```

`timescale 1ns / 1ps
module testbench();
    reg clk;
    reg x;
    wire y;

    FSM f(x,clk,y);

    initial begin
        clk = 1'b0;
        forever #1 clk = ~clk;
    end

    initial begin
        x = 1'b0;
        #20
        x = 1'b1;
        #20
        x = 1'b0;
        #2
        x = 1'b1;
        #2
        x = 1'b1;
    end
endmodule

```

---

## Output on Terminal

## Output Waveform